

---

# Die Hardwarebeschreibungssprache VHDL

*Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language*  
(not programming)

# Warum Hardwarebeschreibungssprachen?

---

- **Veränderung der Industriellen Entwurfsprozesse**
  - **Anstieg der Entwurfskomplexität**
  - **Verkürzte Produktzyklen, Reduzierte Time-To-Market**
- **Grafische Schaltplaneingabe auf Logikelementebene reicht nicht aus**
  - **Wenig Abstraktionsmöglichkeiten**
  - **Umständliche Konvertierung zwischen Abstraktionsebenen**
  - **Aufwendige Dateneingabe**

# Einsatz von Hochsprachen

---

- **Hochsprachen erlauben**
  - **eindeutigen Beschreibung von Hardware (Spezifikation)**
  - **Simulation der Spezifikation (Validierung)**
  - **automatisierte Erzeugung von Hardware (Synthese)**
- **außerdem**
  - **Abstraktion von Implementierungsdetails**
    - **Verschiedene Abstraktionsniveaus möglich**
    - **technologieunabhängig**
    - **wiederverwendbar**
  - **lesbar von Mensch und Maschine**
  - **Dokumentation des Entwurfs**
  - **Kommunikation im Projektteam**
  - **Text basierte Versionierung möglich (GIT, SVN, CVS...)**
- **Typische Sprachen: VHDL, Verilog, (SystemC)**

# Historie

---

- **1980: Very High Speed Integrated Circuit (VHSIC) Projekt des amerikanischen Verteidigungsministeriums (DoD)**
- **1983-85: Entwicklung einer einheitlichen Sprache**
  - im Auftrag des DoD
  - Name: VHSIC Hardware Description Language = VHDL
- **1985: Veröffentlichung des ersten VHDL-Standards**
- **1987: VHDL wird zum IEEE-Standard (IEEE 1076-1987)**
- **1992-heute: Erweiterungen des Sprachumfangs**
  - Objective-VHDL
  - mixed-signal-VHDL
  - etc.
- **1993: IEEE-Standard Update (IEEE 1076-1987)**
- **2002: Kleineres Update des Standards**
- **2008: Erweiterungen des Standards (IEEE 1076-2008)**
  - Erweiterungen zur besseren Parametrisierbarkeit



# Allgemeines zu VHDL

---

- **Beschreibungssprache für digitale Schaltungen und Systeme**
- **Sequentielle und parallele Abläufe**
- **Asynchroner und synchroner Entwurf**
  - Asynchron: Kombinatorische Logik
  - Synchron: Sequentielle getaktete Logik
- **Beschreibungsarten:**
  - Strukturbeschreibung
  - Verhaltensbeschreibung
    - Verschiedene Abstraktionsebenen möglich (nicht alle synthesefähig)
- **Simulation auf allen Abstraktionsebenen**
  
# Synthese und Simulation

- **Synthesemodell**
  - Asynchrone Logik
  - “Register-Transfer-Level” (RTL)
    - Register mit dazwischenliegender Logik
  - Synthetisierbar
- **Simulationsmodell zusätzlich:**
  - Modellierung von Zeit
  - Datentypen
  - Operatoren
  - Simulationsausgaben
- **VHDL-Sprachumfang:**



# Entity und Architecture

---

- **Entity (Einheit)** definiert die Schnittstellen (Ports) eines Entwurfs
  - Name
  - Mode: in, out
  - Typ: std\_logic, std\_logic\_vector, signed, unsigned, ...
- **Architecture** beschreibt interne Details einer Entity
  - Verhalten oder interne Struktur
  - Jede Entity muss mindestens eine Architecture haben

```
entity half_adder is
    port (a, b: in std_logic; s, c: out std_logic);
end;

architecture ARC of half_adder is
begin
    -- description of half-adder
end;
```

# Sprachelemente


---

- **Entity und Architecture**
- **Beschreibungsformen**
  - **Verhalten:** `Process` mit `Sequential Statements`
  - **Struktur:** `Component`
  - **Datenfluß:** `Concurrent Statements`
- **Kommunikation**
- **Datentypen**
- **Operatoren**


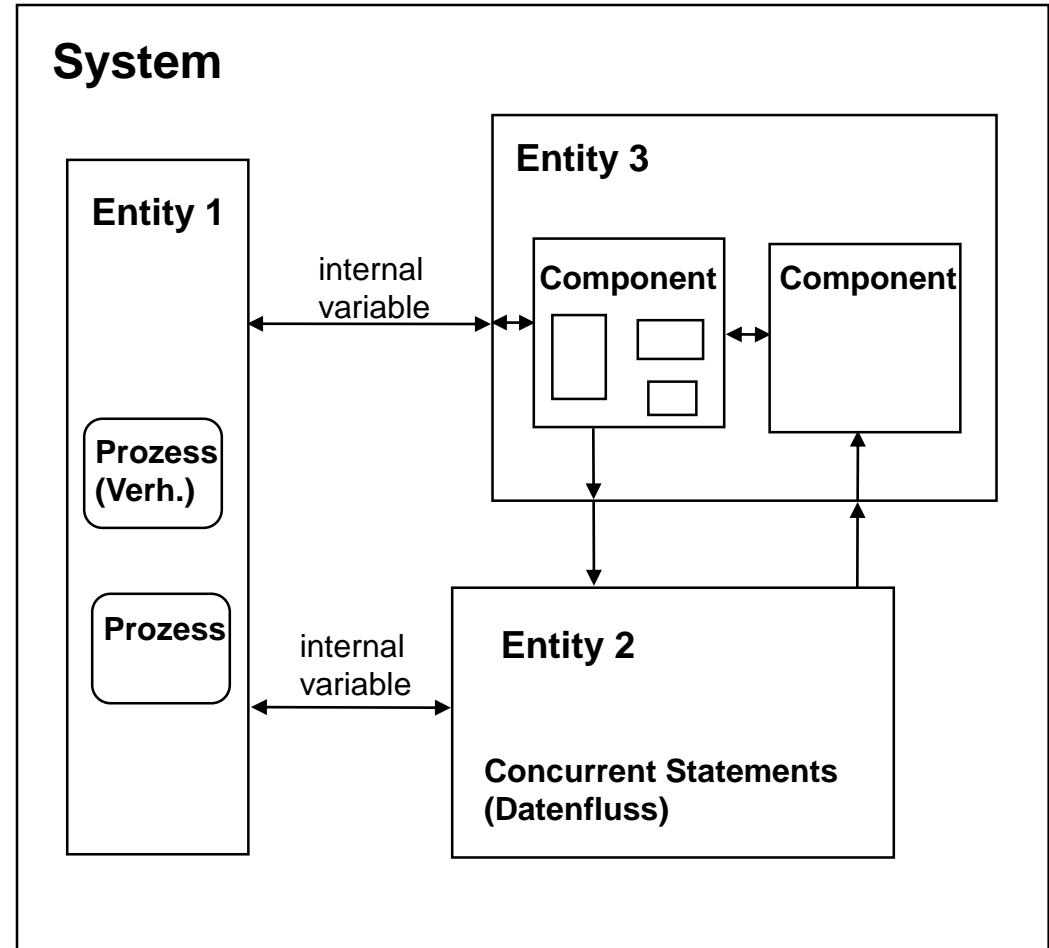
# Strukturbeschreibung

- **Gemischte Beschreibungen**
- **heterogene Hierarchie**
  - Verhalten
  - Datenfluss über interne Variablen
- **verschiedene Abstraktionsebenen**
- **Entities können als Components instantiiert werden**



# Verhaltensbeschreibung mit Prozessen

- Prozesse sind eine (häufig eingesetzte) Möglichkeit das Verhalten einer Architecture zu beschreiben
- Jede Architecture kann **beliebig viele Prozesse** enthalten
- Prozesse arbeiten **parallel**, jeder einzelne **sequenziell**
- Prozesse kommunizieren über lokale Signale innerhalb der Architecture
- VHDL-Process
  - sequentielle Abarbeitung
  - Aktivierung:
    - Parameter der **sensitivity list**  
hier: a und b

```
architecture ARC_1 of half_adder is begin
  process(a, b) begin
    if (a=b) then
      s <= 0;
    else
      s <= 1;
    end if;
    if (a='1' and b='1') then
      c <= 1;
    else
      c <= 0;
    end if;
  end process;
end;
```

# Verhaltensbeschreibung mit Concurrent Statements

---

- Concurrent Statements können parallel zu den Prozessen das interne Verhalten einer `Architecture` beschreiben.
- Als **Sensitivitätsliste** dienen dabei **alle abhängigen Variablen** eines Concurrent Statements.
- Somit wird in der `Architecture` kombinatorische Logik erzeugt.
- Direkte Verdrahtung
- Jede Änderung einer abhängigen Variable führt unmittelbar zu einer Neuauswertung des Statements
  - Sensitivität auf a und b (vgl. vorherige Folie) → gleiches Verhalten
- Bedingte (`when`) und selektive (`select`) Signalzuweisungen
- Kein Synchronisierung zur Clock!

```
architecture ARC_2 of half_adder is
begin
    s <= a xor b;
    c <= "1" when (a and b) else "0";
end ARC;
```

# Strukturbeschreibung mit Komponenten

- bereits vorhandene Entities können als Komponenten wiederbenutzt werden (Komponenten-Bibliothek)

- **je Architecture:**

- eine Deklaration

- beliebig viele  
Instanzen

Deklaration der  
verwendeten  
Sub-  
Komponenten

Diese  
**architecture**  
enthält keinen  
Prozess, sondern  
nur eine Struktur-  
beschreibung.  
Instanzen C\_1 und  
C\_2

```
use work.all; -- benutze gesamte bibliothek
```

```
entity half_adder is
```

```
    port (a, b: in std_logic; s, c: out std_logic);  
end;
```

```
architecture ARC_3 of half_adder is
```

```
    component AND2
```

```
        port (I1, I2: in std_logic; O1: out std_logic);  
    end;
```

```
    component XOR2
```

```
        port (I1, I2: in std_logic; O1: out std_logic);  
    end;
```

```
begin
```

```
    C_1: XOR2 port map (a,b,s); -- concurrent statement
```

```
    C_2: AND2 port map (O1=>c, I1=>a, I2=>b);
```

```
end ARC;
```

# Sequential Statements (clk-synchrone Architektur)

---

- Nur innerhalb von process nutzbar
- Bedingungen
  - IF THEN ELSE
  - CASE
- Schleifen
  - for loop
  - while loop
- Haltepunkte
  - wait until CLK'event
  - wait until CLK="1"
  - bzw. rising\_edge(clk)
- (Funktionen und Prozeduren)
- Nicht synthetisierbar:
  - wait for 50 ns

```
architecture ARC of sum is
begin
  process(clk)
    variable i, aux: integer;
  begin
    if(rising_edge(clk) then
      aux := 0;
      if (n/=0) then
        for i in 1 to n loop
          aux := aux + i;
        end loop;
      else
        aux := -1;
      end if;
      result <= aux;
    end if;
  end process;
end;
```


# Kommunikation in VHDL

---




- **Signal**
  - globale Kommunikation zwischen Entities, Components und Prozessen
  - dürfen nur einen "Treiber" haben
  - Ein- und Ausgänge von Entities sind automatisch als Signale bekannt
  - *Entspricht einem Draht in einer Schaltung*
  - *Kann einem Register in einer Schaltung entsprechen*
- **Variable**
  - Nur innerhalb von Prozessen
  - Repräsentieren kombinatorische Logik
  - Ziel von Zuweisungen
- **Constant**
  - wie Variable mit konstantem Inhalt
  - *Entspricht VCC oder GND in einer Schaltung*
 
# Blockierende und nicht-blockierende Zuweisungen

- **Blockierende Zuweisungen** (auf Variable) werden sofort ausgeführt.
- Sind nur innerhalb eines process-Blocks erlaubt.
- Erzeugen kombinatorische Logik, keine Register! a und b sind Prozess interne Variablen



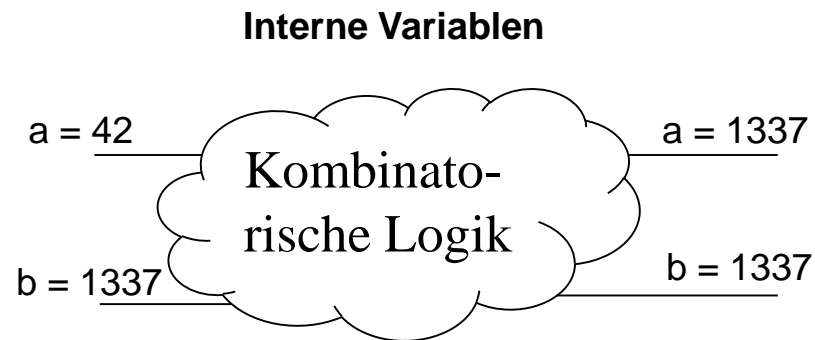  
- **Nicht-blockierende Zuweisungen** (auf Signale) werden erst am Ende eines Prozesses ausgeführt.


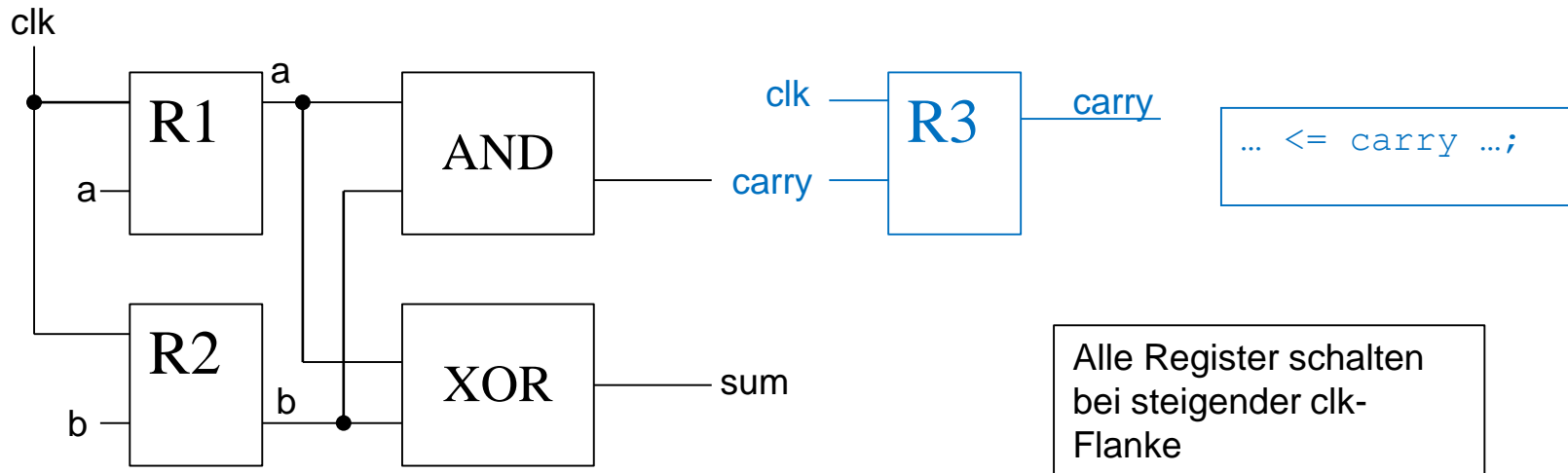
# Synthese Beispiel

- Clocksynchroner Prozess `half_adder`
- Zur Erinnerung:  

```
s <= a xor b;  
c <= a and b;
```
- Bei `rising_edge(clk)` werden die aktuellen Werte von `a` und `b` an den Registern `R1` und `R2` übernommen und ausgewertet.
- In einem weiteren (nebenläufigen) Prozess kann dann z.B. `carry` als Eingang verwendet werden, was dort wiederum das Register `R3` erzeugt.




- Grundsätzlich bedeutet Sensitivität, dass die Register entsprechend der Sensitivitätsliste des Prozesses die Werte übernehmen.


 
# Simulation und delta cycles

- Die Simulation einer beschriebenen Schaltung basiert auf **delta cycles**.
- Jede Änderung eines Schaltungseingangs (z.B. clk) ist ein **Event zu einer bestimmten Zeit**.
- Alle **Prozesse und concurrent statements** die auf diesen Eingang sensitiv sind werden in eine Liste geschrieben und **parallel abgebreitet**.
- Das geschieht in  $\Delta t = 0s$  und repräsentiert einen delta cycle.
- Danach werden alle Prozesse und concurrent statements in eine Liste geschrieben, die sensitiv auf geänderte Ausgänge des vorherigen cycles sind und im nächsten **delta cycle** abgearbeitet.
- Dies wird so lange wiederholt, bis die Liste leer bleibt, anschließend springt die Simulationszeit weiter.



# Synchroner und asynchroner reset

---

- Ein asynchroner reset wird unmittelbar in der Schaltung wirksam.
- **Kritisch:** Undefinierter Zustand, falls der reset zu nah an der nächsten steigenden clock-Flanke ausgelöst wird:


```
process(clk, ncl)
begin
  if(ncl = '0') then
    -- do reset
  elsif(rising_edge(clk)) then
    -- do regular operation
  end if; end process;
```

- Ein synchroner reset wird erst zur nächsten steigenden clock-Flanke wirksam.


```
process(clk)
begin
  if(rising_edge(clk) then
    if(reset) then
      -- do reset
    else
      -- do regular operation
    end if;
  end if;
end process;
```
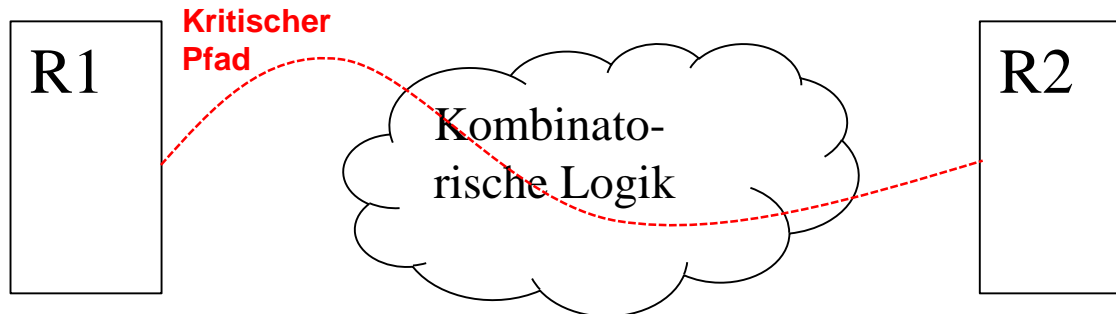
# Simulationszeit und kritischer Pfad

- Der kritische Pfad ist der längste Pfad zwischen zwei Registerstufen in einer clock-Domäne



 
- Ein langer kritischer Pfad senkt die maximal mögliche clk-Frequenz
- Aufteilung des kritischen Pfades (hier: 1ne zusätzliche Registerstufe)
  - Doppelte Anzahl an nötigen clk-Takte zur Berechnung
  - Aber: Steigerung der Performanz für die gesamte restliche Schaltung



- Die Ermittlung des kritischen Pfades folgt der Simulation in einer Logiksynthese (Gatternetzliste + Technologiebibliothek)
 
# Testbench

- Eine Testbench simuliert die Schaltungsumgebung
  - Eingänge werden generiert (z.B. clock und weitere Signale)
  - Ausgänge werden evaluiert (mittels assert Statements)
- Clock Events aus der Testbench starten dann z.B. alle 50ns einen delta cycle.



- **Modellierung von Verzögerungen**

- **in Prozessen**

```
process
    -- some sequential statements

    wait for 20 ns;

    -- some other sequential statements
end process;
```

- **in Zuweisungen**

```
result <= `1` after 10 ns;
```

- **Funktionsgeneratoren**

```
wave <= `0`, `1` after 5ns, `0` after ...
```

- **Überwachungsfunktionen**

```
assert ((NOW - LastEventOnCLK) <= HOLD_TIME)
    report "hold time too short!"
    severity WARNING;
```

# Datentypen

---

- **Skalare**
  - Aufzählungen (z.B. `std_logic`, `boolean`)
  - Integer
  - Gleitkomma
  - Physikalisch (Zeit, Spannung, etc.)
- **Feldtypen**
  - array (z.B. `std_logic_vector`)
  - Record-Typen
- **Datei**

**Nicht alle Typen sind synthetisierbar**

# Operatoren

---

- **Logische Operatoren**
  - `and`, `or`, `nand`, `nor`, `xor`, `not`
- **Vergleichsoperatoren**
  - `=`, `/=` (ungleich), `<`, `>`, `<=`, `>=`
- **Additionsoperatoren**
  - `+`, `-`, `&` (Konkatenation)
- **Multiplikationsoperatoren**
  - `*`, `/`, `mod` (Modulo), `rem` (Remainder)
- **Sonstige**
  - `abs` (Betrag), `**` (Potenz)

<p><b>Nicht alle Operanden sind für Synthese geeignet</b></p>
---------------------------------------------------------------